

# Digitaltechnik

Wintersemester 2024/2025

Vorlesung 5



TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DARMSTADT



**ENCRYPTO**  
CRYPTOGRAPHY AND  
PRIVACY ENGINEERING

## 1 Boole'sche Algebra

## 2 Bubble Pushing

## 3 Logik-Realisierung mit Basis-Gattern



Harris 2016  
Kap. 2.3 - 2.5,  
2.8




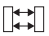





Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

Abgabefrist für Hausaufgabe B zu  
Vorlesungen 03 und 04 nächste Woche  
Freitag 23:59!  
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

## 1 Boole'sche Algebra

## 2 Bubble Pushing

## 3 Logik-Realisierung mit Basis-Gattern

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



- Rechenregeln boole'scher Gleichungen
  - Axiome: grundlegende Annahmen der Algebra (nicht beweisbar)
  - Theoreme: komplexere Regeln, die sich aus Axiomen ergeben (beweisbar)
- analog zur Algebra auf natürlichen Zahlen
- ergänzt um Optimierungen durch Begrenzung auf  $\mathbb{B}$
- Axiome und Theoreme haben jeweils duale Entsprechung:  $\text{AND} \leftrightarrow \text{OR}$ ,  $0 \leftrightarrow 1$





(Dualität: AND  $\leftrightarrow$  OR, 0  $\leftrightarrow$  1)



Axiom	Duales Axiom	Bedeutung
A1 $B \neq 1 \Rightarrow B = 0$	A1' $B \neq 0 \Rightarrow B = 1$	Dualität
A2 $\bar{0} = 1$	A2' $\bar{1} = 0$	Negieren
A3 $0 \cdot 0 = 0$	A3' $1 + 1 = 1$	Und / Oder
A4 $1 \cdot 1 = 1$	A4' $0 + 0 = 0$	Und / Oder
A5 $0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$	A5' $1 + 0 = 0 + 1 = 1$	Und / Oder



# Theoreme der boole'schen Algebra (siehe auch „Hilfsblatt Klausur“)


Theorem	Duales Theorem	Bedeutung
T1 $A \cdot 1 = A$	T1' $A + 0 = A$	Neutralität
T2 $A \cdot 0 = 0$	T2' $A + 1 = 1$	Extremum
T3 $A \cdot A = A$	T3' $A + A = A$	Idempotenz
T4 $\overline{\overline{A}} = A$		Involution
T5 $A \cdot \overline{A} = 0$	T5' $A + \overline{A} = 1$	Komplement
T6 $A \cdot B = B \cdot A$	T6' $A + B = B + A$	Kommutativität
T7 $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C$	T7' $A + (B + C) = (A + B) + C$	Assoziativität
T8 $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$	T8' $A + (B \cdot C) = (A + B) \cdot (A + C)$	Distributivität
T9 $A \cdot (A + B) = A$	T9' $A + (A \cdot B) = A$	Absorption
T10 $(A \cdot B) + (A \cdot \overline{B}) = A$	T10' $(A + B) \cdot (A + \overline{B}) = A$	Zusammenfassen
T11 $\frac{(A \cdot B) + (\overline{A} \cdot C) + (B \cdot C)}{(A \cdot B) + (\overline{A} \cdot C)}$	T11' $\frac{(A + B) \cdot (\overline{A} + C) \cdot (B + C)}{(A + B) \cdot (\overline{A} + C)}$	Konsensus
T12 $\overline{A \cdot B \cdot C \dots} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C} \dots$	T12' $\overline{A + B + C \dots} = \overline{A} \cdot \overline{B} \cdot \overline{C} \dots$	De Morgan

 
 






 
 


 
 



 


  

 
 


 
 


 
 


  



  

  

  



- erster Präsident der London Mathematical Society
- Lehrer von Ada Lovelace
- De Morgan'sche Regeln:
  - Das Komplement des Produkts ist die Summe der Komplemente.
  - Das Komplement der Summe ist das Produkt der Komplemente.



- Methode 1: Überprüfen aller Möglichkeiten
- Methode 2: Gleichung durch Axiome und andere Theoreme vereinfachen

# Beweis für Distributivität (T8)

Durch Überprüfen aller Möglichkeiten



$A$	$B$	$C$	$B + C$	$A (B + C)$	$A B$	$A C$	$A B + A C$
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1



$$\begin{aligned} & A \cdot (A + B) \\ = & A \cdot A + A \cdot B \\ = & A + A \cdot B \\ = & A \cdot 1 + A \cdot B \\ = & A \cdot (1 + B) \\ = & A \cdot 1 \\ = & A \end{aligned}$$

Distributivität

Idempotenz

Neutralität

Distributivität

Extremum

Neutralität

q.e.d.



$$\begin{aligned} & A \cdot B + A \overline{B} \\ &= A \cdot (B + \overline{B}) \\ &= A \cdot 1 \\ &= A \end{aligned}$$

Distributivität

Komplement

Neutralität

q.e.d.



# Beweis für Konsensus (T11)

Durch Anwendung von Axiomen und Theoremen




ENCRYPTO  
CRYPTOGRAPHY AND  
PRIVACY ENGINEERING

$A \cdot B$	$+ \bar{A} \cdot C$	$+ B \cdot C$	Neutralität
$= A \cdot B$	$+ \bar{A} \cdot C$	$+ 1 \cdot B \cdot C$	Komplement
$= A \cdot B$	$+ \bar{A} \cdot C$	$+ (A + \bar{A}) \cdot B \cdot C$	Distributivität
$= A \cdot B$	$+ \bar{A} \cdot C$	$+ A \cdot B \cdot C + \bar{A} \cdot B \cdot C$	Kommutativität
$= A \cdot B$	$+ A \cdot B \cdot C$	$+ \bar{A} \cdot C + \bar{A} \cdot C \cdot B$	Neutralität
$= A \cdot B \cdot 1$	$+ A \cdot B \cdot C$	$+ \bar{A} \cdot C \cdot 1 + \bar{A} \cdot C \cdot B$	Distributivität
$= A \cdot B \cdot (1 + C)$	$+ \bar{A} \cdot C \cdot (1 + B)$		Extremum
$= A \cdot B \cdot 1$	$+ \bar{A} \cdot C \cdot 1$		Neutralität
$= A \cdot B$	$+ \bar{A} \cdot C$		q.e.d.

- Gatter-Realisierung per DNF


kann sehr aufwändig sein

 ⇒ Logik (Anzahl Literale und Operatoren)  
minimieren



$$\begin{aligned}
 Y &= \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} \overline{B} C + A \overline{B} \overline{C} + A \overline{B} C + A B C \\
 &= \overline{A} (\overline{B} \overline{C} + \overline{B} C) + A (\overline{B} \overline{C} + \overline{B} C) + A B C \\
 &= \overline{A} (\overline{B} (\overline{C} + C)) + A (\overline{B} (\overline{C} + C)) + A B C \\
 &= \overline{A} \overline{B} + A \overline{B} + A B C \\
 &= (\overline{A} + A) \overline{B} + A B C \\
 &= \overline{B} + A B C
 \end{aligned}$$




 

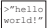
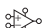


- weitere Vereinfachungen möglich?
- $Y = \overline{B} + A C$
- Systematik notwendig, um minimale Ausdrücke zu erkennen/finden






## 1 Boole'sche Algebra

## 2 Bubble Pushing

## 3 Logik-Realisierung mit Basis-Gattern

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen


 
 
 




- über Gatter (AND/OR/NOT/BUF) hinweg
  - vorwärts: Eingang  $\rightarrow$  Ausgang
  - rückwärts: Ausgang  $\rightarrow$  Eingang
  - Art des Gatters ändern: AND  $\leftrightarrow$  OR
  - Blasen an *allen* Eingängen ändern: vorhanden  $\leftrightarrow$  nicht vorhanden
  - Blase an Ausgang ändern: vorhanden  $\leftrightarrow$  nicht vorhanden
- zwischen Gattern
  - vorwärts: Treiber  $\rightarrow$  *alle* Empfänger
  - rückwärts: *alle* Empfänger  $\rightarrow$  Treiber
  - doppelte Blasen heben sich gegenseitig auf (Involution)
- verbleibende Buffer (vorher Inverter) können entfernt werden

# Beispiel
    
## Invertierungsblasen rückwärts verschieben



- De Morgan über G3
  - Blase am Ausgang  $\rightarrow$  Blase an beiden Eingängen
  - AND  $\rightarrow$  OR
- Blasen entlang Leitungen verschieben
  - G3  $\rightarrow$  G1
  - G3  $\rightarrow$  G2 (Doppelblase aufheben)
- De Morgan über G1
  - Blasen an Ein- und Ausgängen *invertieren*
  - OR  $\rightarrow$  AND
- Buffer G2 entfernen
- zwei Inverter weniger








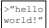
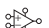


- Schaltungen vereinfachen
  - weniger Inverter
  - weniger Literale (z.B. nur  $A$  statt  $A, \bar{A}$ )
  - weniger verschiedene Gatter-Arten
    - einfachere Zellbibliothek (z.B. nur AND, kein OR)
- Komplementäre Schaltungen für CMOS-Schaltung ableiten
  - $Y$  für Pull-Up Netzwerk  $\leftrightarrow \bar{Y}$  für Pull-Down Netzwerk
  - $Y = \overline{AB + C}$
  - $\bar{Y} = \overline{AB + C} = \overline{AB} \bar{C} = (A + \bar{B})\bar{C}$



1 Boole'sche Algebra

2 Bubble Pushing

3 Logik-Realisierung mit Basis-Gattern


Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

- direkte (konstruktive) Umsetzung der disjunktiven Normalform (DNF)

- Eingangsliterale: ein Inverter pro Variable (falls benötigt)

- Minterme: je ein „breites“ AND Gatter an passende Literale anschließen

 
- Summe: alle Minterme an ein „breites“ OR Gatter anschließen



- Gatter mit vielen Inputs als Bäume kleinerer Gatter


⇒ jede boole'sche Funktion realisierbar mit Basisgattern

- AND2
  - OR2
  - NOT

 



 
- Eingänge links (oder oben)
  - Ausgänge rechts (oder unten)
  - Gatter von links nach rechts (oben nach unten) angeordnet
  - gerade (oder rechtwinklige) Verbindungen
- ⇒ keine Schrägen oder Kurven
- 3-armige Kreuzungen gelten implizit als verbunden
  - 4-armige Kreuzungen gelten nur bei Markierung (Punkt) als verbunden







- zweistufige Logik
  - sehr mächtig
  - aufwändige Darstellung und Realisierung
  - realisiertes Verhalten nicht intuitiv ersichtlich
- weitere Basisgatter neben AND, OR, NOT:
  - XOR: Parität
  - Multiplexer (MUX):  $n$  zu 1
  - Dekodierer (DEC):  $n$  zu  $2^n$

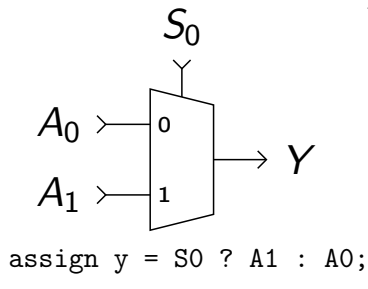- Selektiert einen der  $n$  Dateneingänge  $A_0, \dots, A_{n-1}$  als Ausgang  $Y$
- $k = \lceil \log_2 n \rceil$  Steuersignale  $S_0, \dots, S_{k-1}$
- $Y = A_{u_{2,k}(S_{k-1} \dots S_0)}$




$S_0$	$A_0$	$A_1$	$Y$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

 

 



$S_1$	$S_0$	$Y$
0	0	$A_0$
0	1	$A_1$
1	0	$A_2$
1	1	$A_3$

 




- Variablen als Steuersignale verwenden
- Wahrheitstabelle als Konstanten an Dateneingängen
- entspricht adressiertem Speicherzugriff
  - Look-up Tabelle
  - ROM oder RAM  $\rightarrow$  rekonfigurierbare Logik
- Beliebige Funktion mit  $N$  Variablen kann sogar via  $\text{MUX}2^{N-1}$  realisiert werden (s. Harris, Fig. 2.60)

A	B	$Y = A B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

  


- $n$  Eingänge  $A_0, \dots, A_{n-1}$
- $2^n$  Ausgänge  $Y_0, \dots, Y_{2^n-1}$
- „One-Hot“ Kodierung:  $Y_i = u_{2,n}(A_{n-1} \dots A_0) == i ? 1 : 0$

$A_1$	$A_0$	$Y_0$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

 




 



- Summe über Minterme, auf denen Zielfunktion wahr ist
- ⇒ Decoder ersetzt erste Stufe der zweistufigen Logikrealisierung

$A$	$B$	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

# Abgabegruppen-Börse im Anschluss

Einzelabgaben bei den Hausaufgaben werden **nicht** bewertet!



- 1 Boole'sche Algebra
- 2 Bubble Pushing
- 3 Logik-Realisierung mit Basis-Gattern

nächste Vorlesung beinhaltet

- Logikminimierung
- Mehrwertige Logik
- Zeitverhalten in kombinatorischen Schaltungen

**Hausaufgabe B zu Vorlesungen 03 und 04 muss bis nächste Woche Freitag 23:59 abgegeben werden.**  
**Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!**

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen