

Digitaltechnik

Wintersemester 2024/2025

Vorlesung 8



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

1 Arithmetische Grundschaltungen 2

2 Intro: Sequentielle Schaltungen

3 Speicherelemente

4 Synchrone sequentielle Logik



Harris 2016
Kap. 3.1 - 3.3

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen






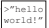
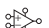


Abgabefrist für Hausaufgabe C zu
Vorlesungen 05 und 06 **diese** Woche
Freitag 23:59!
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!


1 Arithmetische Grundschaltungen 2

2 Intro: Sequentielle Schaltungen


3 Speicherelemente

4 Synchrone sequentielle Logik


Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

 

 - Überträge werden über Kette von 1 bit Volladdierern vom LSB zum MSB weitergegeben
 - ⇒ langer **kritischer Pfad** (steigt linear mit Bitbreite)
 - ⇒ schnellere Addierer müssen Übertragskette aufbrechen, benötigen mehr Hardware



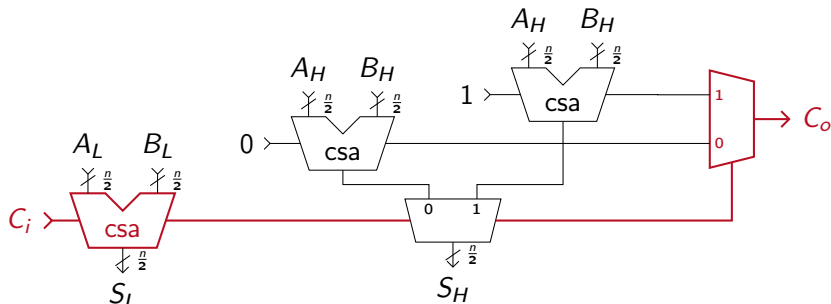
- Aufteilen in unteres (Low) und oberes (High) Halbwort („Divide and Conquer“)
 - zweiter Addierer muss auf Übertrag aus erstem Addierer „warten“
- ⇒ **kritische Pfade** beider Teiladdierer werden addiert
- für schnellen Addierer müssen *oberes und unteres Halbwort gleichzeitig* bearbeitet werden





- Übertrag vom unterem (L) in oberes (H) Halbwort kann nur 0 oder 1 sein
 - für beide Optionen kann oberes Halbwort schon mal vorberechnet werden
 - Auswahl des richtigen Ergebnisses, sobald tatsächlicher Übertrag bekannt
- ⇒ nach halbem CSA folgt nur noch ein MUX auf **kritischem Pfad**

	1	0	1	1	0	Übertrag
		1	0	0	1	Summand A
+		1	0	1	1	Summand B
<hr/>						
=	1	0	1	0	0	Summe

 - für $A_i B_i = 1$ ist $C_i = 1$ unabhängig von C_{i-1}
⇒ Spalte i *generiert* einen Übertrag („generate“)
- für $A_i + B_i = 1$ ist $C_i = 1$ wenn $C_{i-1} = 1$
⇒ Spalte i *leitet* Übertrag *weiter* („propagate“)
- für $A_i + B_i = 0$ ist $C_i = 0$ unabhängig von C_{i-1}
⇒ Spalte i *leitet* Übertrag *nicht weiter*



  - Generate-Flag für Spalte i : $G_i = A_i B_i$
- Propagate-Flag für Spalte i : $P_i = A_i + B_i$
- ⇒ Übertrag aus Spalte i : $C_i = G_i + P_i C_{i-1}$
- Bei naiver Verwendung davon (links) kein Vorteil ggü. Volladdierer (rechts):
In beiden Fällen AND und OR auf kritischem Pfad zwischen C_{i-1} und C_i





- Generate- und Propagate-Flags können über mehrere Spalten kombiniert werden (hier gezeigt für $k = 4$ Spalten)

- k -Spalten Block *propagiert* Übertrag, wenn jede einzelne Spalte propagiert

$$\Rightarrow P_{3:0} = P_3 P_2 P_1 P_0$$

- k -Spalten Block *generiert* Übertrag, wenn eine der Spalten generiert, und alle anderen Spalten darüber propagieren

$$\Rightarrow G_{3:0} = G_3 + P_3 G_2 + P_3 P_2 G_1 + P_3 P_2 P_1 G_0$$

- Übertrag überspringt k Spalten auf einmal:

$$\begin{aligned} C_n &= G_{n:n-k+1} + C_{n-k} \cdot P_{n:n-k+1} \\ &= (G_n + P_n (G_{n-1} + \dots + (P_{n-k+2} G_{n-k+1}))) + C_{n-k} \cdot \prod_{i=n-k+1}^n P_i \end{aligned}$$




- Addierer in $\frac{N}{k}$ jeweils k bit breite Blöcke unterteilen
- Jeder Block besteht aus
 - einem RCA zum Berechnen der Summe $S_{n:n-k+1}$
 - einer Schaltung zur schnellen Berechnung des Carries C_n aus $G_{n:n-k+1}$, $P_{n:n-k+1}$ und C_{n-k}
 - durch die zusätzliche Schaltung erhalten folgende Blöcke schneller ihr Carry-In

Carry Lookahead Adder (CLA)

Block für $k = 4$ Spalten




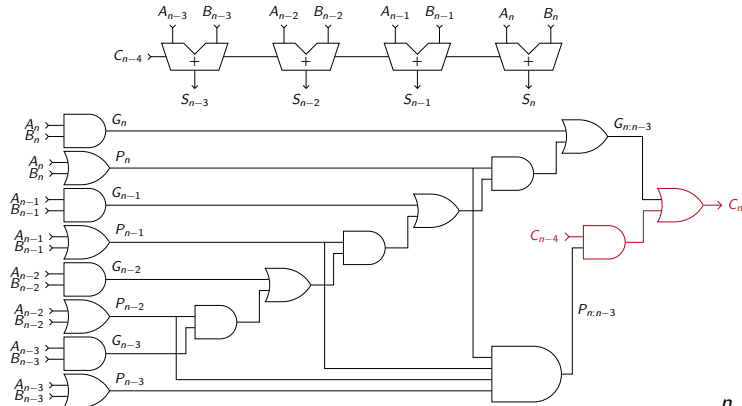ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING



$$C_n = (G_n + P_n (G_{n-1} + \dots + (P_{n-k+2} G_{n-k+1}))) + C_{n-k} \cdot \prod_{i=n-k+1}^n P_i$$

- Propagate und Generate Signale in allen Blöcken gleichzeitig berechnen
 - für große Bitbreiten N dominiert $\frac{N}{k} \cdot (t_{pd,AND} + t_{pd,OR})$
- ⇒ Blöcke möglichst groß wählen (kostet aber mehr Ressourcen)
- Kritischer Pfad für $N = 20$ bit und $k = 4$:
 - RCA: $\approx 20 \cdot (t_{pd,AND} + t_{pd,OR})$ (siehe Übung 07)
 - CLA: $\approx 10 \cdot (t_{pd,AND} + t_{pd,OR})$ (siehe Übung 08)
 - G/P von Block 1
 - Carry zum letzten Block
 - RCA im letzten Block

 



- Parallel Prefix Adder
 - *alle* C_i per Generate und Propagate möglichst schnell bestimmen
 - Kritischer Pfad logarithmisch in Bitbreite N
- Carry-Save Adder
 - Verwendet parallele Volladdierer, um 3 Werte in Vektor aus Carries C_i und Summen S_i zu addieren








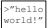
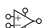


Harris 2013/2016
Kap. 5.2.1

1 Arithmetische Grundsaltungen 2

2 Intro: Sequentielle Schaltungen

3 Speicherelemente

4 Synchrone sequentielle Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



- kombinatorische Logik („Schaltnetz“)
 - Ausgänge hängen nur von *aktuellen* Eingangswerten ab
- Warum reichen kombinatorische Schaltungen nicht aus?
 - Nicht alle Funktionalitäten lassen sich sinnvoll als kombinatorische Schaltungen realisieren
 - (Zwischen-)Ergebnisse können nicht gespeichert/wiederverwendet werden
 - kritische Pfade können nicht beliebig lang werden
 - Zeitverhalten bei kombinatorischen Schaltungen schwer kontrollierbar (siehe Timing-Analyse in früheren Vorlesungen)












- Ausgänge hängen ab von
 - aktuellen Eingabewerten und
 - *vorherigen* Eingabewerten
- ⇒ sequentielle Schaltung speichert *internen Zustand*
 - (Kurzzeit-)Gedächtnis repräsentiert bisherige Eingabesequenzen
 - realisiert durch Rückkopplungen von Ausgängen
- ⇒ nicht kombinatorisch

1 Arithmetische Grundsaltungen 2

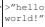
2 Intro: Sequentielle Schaltungen

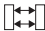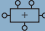3 Speicherelemente


4 Synchrone sequentielle Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

 
- Grundlage des Zustandsspeichers
- zwei Inverter mit Rückkopplung:
 Q_{prev} (previous Q)
- zwei Ausgänge: Q, \overline{Q}
- speichert 1 bit durch zwei stabile Zustände
 - $Q = 0 \Rightarrow \overline{Q} = 1 \Rightarrow Q = 0$
 - $Q = 1 \Rightarrow \overline{Q} = 0 \Rightarrow Q = 1$
- *keine* Eingänge
 - \Rightarrow gespeicherter Zustand kann nicht beeinflusst werden



 - bistabile Grundschtaltung mit NOR statt NOT
- NOR: Ausgang 0 wenn einer der Inputs 1 ist
- Interpretation der freien Eingänge S und R
 - $\bar{S} \bar{R} \rightarrow$ Zustand halten („latch“ = verriegeln)
 - $\bar{S} R \rightarrow$ Zustand auf 0 rücksetzen („reset“ R)
 - $S \bar{R} \rightarrow$ Zustand auf 1 setzen („set“ S)
 - $S R \rightarrow$ ungültiger Zustand ($Q = \bar{Q} = 0$)





S	R	Q_{prev}	Q	\bar{Q}
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

 

- Ungültigen Zustand SR am SR-Latch verhindern
- Historisch unklar, woher die Bezeichnung "JK" kommt
- Interpretation der freien Eingänge J und K
 - $\bar{J} \bar{K} \rightarrow$ Zustand halten
 - $\bar{J} K \rightarrow$ Zustand auf 0 rücksetzen, falls nötig
 - $J \bar{K} \rightarrow$ Zustand auf 1 setzen, falls nötig
 - $J K \rightarrow$ Zustand invertieren („toggle“)

J	K	Q_{prev}	S	R	Q	\bar{Q}
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1

  


- Daten-Latch mit Taktsignal (CLK) und Dateneingang (D)


- CLK = 1 \rightarrow Zustand auf D setzen (Latch transparent)
- CLK = 0 \rightarrow Zustand halten (Latch nicht transparent)

\Rightarrow ungültiger Zustand am SR-Latch wird vermieden


- Rückkopplung nur noch im SR-Latch

 

CLK	D	S	R	Q
0	0	0	0	Q_{prev}
0	1	0	0	Q_{prev}
1	0	0	1	0
1	1	1	0	1

 

 - periodische Taktsignale üblicherweise symmetrisch
 - 0-Phase und 1-Phase gleich lang
- D-Latch ist Taktphasen-gesteuert
 - für Hälfte der gesamten Zeit transparent
 - sequentielle Schaltungen mit D-Latches für Hälfte der Zeit kombinatorisch
- breites „Abtastfenster“ sorgt für Unschärfe
 - bspw. unklar, ob Störimpuls übernommen wurde



■ Zwei D-Latches in Serie

- First (F)
- Second (S)
- komplementäre Taktsignale

■ CLK = 0


- First transparent $\rightarrow n = D$
- Second nicht transparent $\rightarrow Q$ bleibt unverändert

■ CLK = 1

- First nicht transparent $\rightarrow n$ bleibt unverändert
- Second transparent $\rightarrow Q = n$

\Rightarrow Taktflanken-gesteuert



 
- genau bei steigender CLK Flanke wird $Q = D$
- es wird der Wert von D übernommen, der **unmittelbar vor** der Taktflanke anliegt





Vergleich D-Latch mit D-Flip-Flop



  
 
ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING



  - Freigabeeingang (enable EN) steuert, wann Daten gespeichert werden
 - $EN = 1 \rightarrow D$ wird bei steigender CLK-Flanke gespeichert
 - $EN = 0 \rightarrow Q$ bleibt auch bei steigender CLK-Flanke unverändert
- Anwendungsbeispiele
 - Zähler
 - Speicher mit Adressdecoder




  - Reset setzt internen Zustand unabhängig von D auf 0
 - synchron: nur zur steigenden Taktflanke wirksam
 - asynchron: jederzeit (unabhängig von CLK)
- Anwendungsbeispiele
 - sequentielle Schaltung in definierten Ausgangszustand versetzen
- setzbare Flip-Flops analog





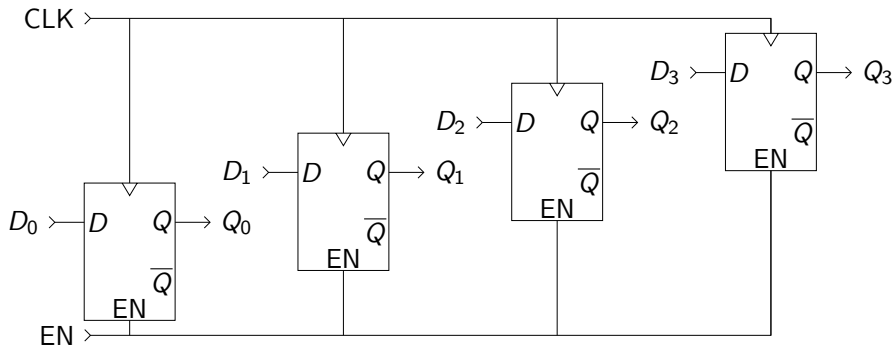- Register bestehend aus parallelen D-Flip-Flops
- Bei Shift-Register ist $D_i = Q_{i-1}$






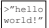
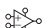




1 Arithmetische Grundschaltungen 2


2 Intro: Sequentielle Schaltungen

3 Speicherelemente

4 Synchrone sequentielle Logik

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

 
- alle nicht-kombinatorischen Schaltungen
- erlaubt Rückkopplungen, beispielsweise:



⇒ instabile (oszillierende) Schaltung

- Verhalten abhängig von Herstellungsprozess, Spannung, Temperatur
- nicht vorhersagbar

 - Rückkopplungen durch Register aufbrechen
 - halten den Zustand der Schaltung
 - ändern Zustand nur zur Taktflanke
- ⇒ gesamte Schaltung *synchronisiert* mit Taktflanke





- Regeln für Aufbau
 - jedes Schaltungselement ist entweder Register oder kombinatorische Schaltung
 - mindestens ein Schaltungselement ist ein Register
 - alle Register werden durch gleiches Taktsignal gesteuert
 - jeder zyklische Pfad enthält mindestens ein Register
- Anwendungsbeispiele
 - Pipelines (nächste Vorlesung)
 - Endliche Zustandsautomaten (übernächste Vorlesung)
- Wie schnell kann so eine Schaltung betrieben werden?
 - ⇒ Was ist die kürzeste Taktperiode? (nächste Vorlesung)



1 Arithmetische Grundsaltungen 2

2 Intro: Sequentielle Schaltungen

3 Speicherelemente

4 Synchrone sequentielle Logik

nächste Vorlesung beinhaltet

- Zeitverhalten synchroner sequentieller Logik
- SystemVerilog für sequentielle Logik
- Parallelität und Pipelines

Hausaufgabe C zu Vorlesungen 05 und 06 muss bis diese Woche Freitag 23:59 abgegeben werden.

Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen