

Digitaltechnik

Wintersemester 2024/2025

Vorlesung 10



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

- In unserer Lehrveranstaltung (und auch insgesamt an der TU Darmstadt) sollen sich alle Menschen jederzeit sicher und respektiert fühlen!
 - Darum erwarten wir einen respektvollen Umgang miteinander.
 - **Bedrohung, Belästigung, Diskriminierung, o.ä. wird NICHT toleriert und ggf. geahndet.**
- Wenn Sie Bedrohung, Belästigung oder Diskriminierung erfahren oder beobachten, informieren Sie uns bitte unverzüglich in Person, per Email oder anonym per Moodle: Thomas Schneider, Andreas Brüggemann, Nora Khayata, oder die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs Informatik Nadja Geisler <nadja.geisler@cs.tu-darmstadt.de>.

1 FSM: Konzept, Notationen und Anwendungsbeispiele

2 SystemVerilog für Zustandsautomaten

3 Hardware für Zustandsautomaten



Harris 2016
Kap. 3.4, 4.6






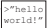
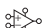


Anwendungssoftware		Programme
Betriebssysteme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikroarchitektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital-schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog-schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

Abgabefrist für Hausaufgabe D zu
Vorlesungen 07 und 08 **diese** Woche
Freitag 23:59!
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

1 FSM: Konzept, Notationen und Anwendungsbeispiele


2 SystemVerilog für Zustandsautomaten

3 Hardware für Zustandsautomaten


Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen




 
- synchrone sequentielle Schaltungen mit
 - n Eingabebits
 - k Ausgabebits
 - *ein* interner Zustand (besteht aus $m \geq 1$ Bits)
 - Takt und Reset
- in jedem Takt (zur steigenden Flanke)
 - Reset aktiv \rightarrow Zustand = Startzustand
 - Reset inaktiv \rightarrow neuen Zustand und Ausgaben aus aktuellem Zustand und Eingaben berechnen



- Zahlenschloss (bspw. an Tresor)
 - Eingaben: Taste i gedrückt
 - Ausgaben: Schloss öffnen, Fehlermeldung anzeigen
 - Zusammenhang zwischen Zuständen:
nur Öffnen, wenn letzte (4) Eingaben korrekt
und in richtiger Reihenfolge
- Steuerwerk von Rechnern (Mikroarchitektur)
 - Eingaben: Bits des aktuellen Instruktionswortes
 - Ausgaben: Steuersignale für
 - Arithmetik (welche Operation)
 - Speicher (welche Operanden)
 - Zusammenhang zwischen Zuständen:
in Pipeline-Stufen hängen Steuersignale von
anderen Instruktionen ab
- vieles mehr (sehr häufig verwendetes Konzept)

 

- Zustände (States) als Knoten: z.B. S_0, S_1, S_2, \dots
- Zustandsübergänge (Transitions) als Kanten
 - als boole'scher Ausdruck (leere Bedingung entspricht 1, Transition sofort bei nächster steigender Taktflanke)
 - Keine zwei Kantenbedingungen gleichzeitig erfüllbar
 - Zustand bleibt unverändert, wenn keine Bedingung erfüllt
- Reset-Kante zum Startzustand
- Ausgaben
 - in Zuständen (Moore-Automat)
 - oder an Kanten (Mealy-Automat)

  

■ Eingänge:


- $a_k = 1 \Leftrightarrow$ Induktionsschleife k erkennt Fahrzeug für Straße $k \in \{A, B\}$

■ Ausgänge

- $y_k \in \{\text{rot, gelb, grün}\} \Rightarrow$ Ampelphase für $k \in \{A, B\}$

\Rightarrow FSM für Bedarfssteuerung

 - halte Spur grün, solange auf dieser Fahrzeuge erkannt werden
- ansonsten schalte aktuelle Fahrbahn über gelb nach rot und andere Fahrbahn auf grün





FSM Beispiel für Ampelsteuerung

Moore-Automat



 
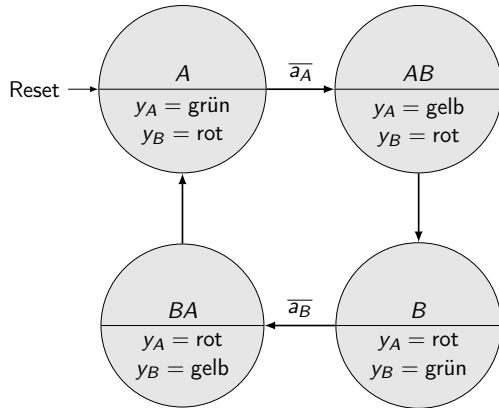
ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING



FSM Beispiel für Ampelsteuerung Mealy-Automat



 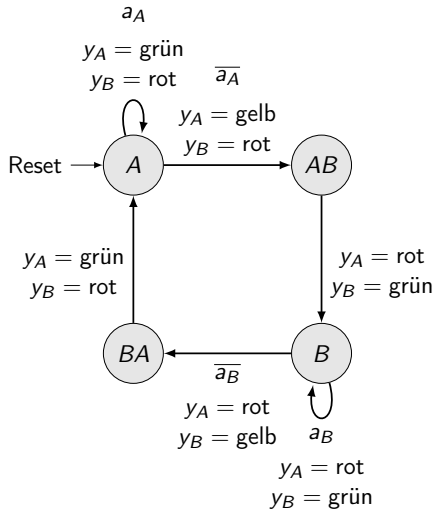ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING





- tabellarisch darstellen, wie sich FSM pro Zustand und Eingabe verhält
- aktueller Zustand S
- nächster Zustand S'
- Don't Cares verwenden!
- *Achtung*: implizite Bedingungen (bspw. Selbstschleifen) beim Ableiten aus Diagrammen beachten

FSM Beispiel für Ampelsteuerung


Zustandsübergangs- und Ausgabetabelle für Moore-Automat



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

S	a_A	a_B	S'
A	1	*	A
A	0	*	AB
AB	*	*	B
B	*	1	B
B	*	0	BA
BA	*	*	A

S	y_A	y_B
A	grün	rot
AB	gelb	rot
B	rot	grün
BA	rot	gelb

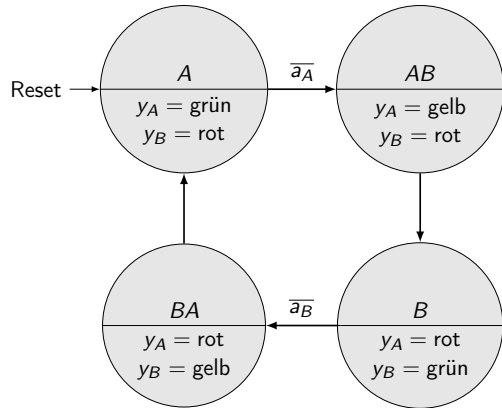


FSM Beispiel für Ampelsteuerung

Zustandsübergangs- und Ausgabetable für Mealy-Automat




S	a_A	a_B	S'
A	1	*	A
A	0	*	AB
AB	*	*	B
B	*	1	B
B	*	0	BA
BA	*	*	A

S	a_A	a_B	y_A	y_B
A	1	*	grün	rot
A	0	*	gelb	rot
AB	*	*	rot	grün
B	*	1	rot	grün
B	*	0	rot	gelb
BA	*	*	grün	rot

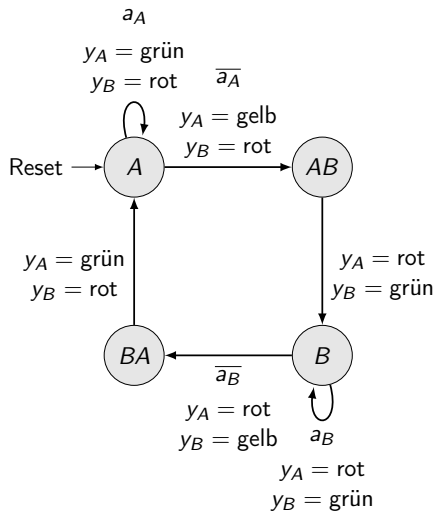




 

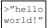
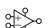


- Zustandsregister
 - speichert aktuellen Zustand S
 - übernimmt nächsten Zustand S' bei steigender Taktflanke
- kombinatorische Logik realisiert
 - Zustandsübergangstabelle („next state logic“)
 - Ausgabetable (,,output logic“)
- binäre Kodierung der Zustände und Ein-/Ausgaben notwendig (später)



1 FSM: Konzept, Notationen und Anwendungsbeispiele


2 SystemVerilog für Zustandsautomaten

3 Hardware für Zustandsautomaten

Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



 - typisch in Bild- und Textanalyse (bspw. Suche nach regulären Ausdrücken)
- bspw.: Erkenne Bitfolge „101“ in Bitsequenz
 - Auch überlappend, „10101“ enthält z.B. zweimal „101“
- Eingänge: das nächste Bit $a \in \mathbb{B}$
- Ausgabe: $y = 1 \Rightarrow$ gesuchte Bitfolge erkannt




Vorgehen:

- logic-Vektor nutzen, um Zustände zu kodieren
 - Mittels Zustandskodierung $cs : S \rightarrow \mathbb{B}^m$
 - Jedem Zustand einen m Bit breiten Wert zuordnen, z.B. als $cs(S_k) = (s_{m-1} \dots s_0)$ mit $u_{2,m}(s_{m-1} \dots s_0) = k$
 - Für 101 Mustererkennung: $cs(S_0) = 00_2$, $cs(S_1) = 01_2$, $cs(S_2) = 10_2$, $cs(S_3) = 11_2$
 - Kodierung der Ein-/Ausgänge ist i.d.R. von der Anwendung vorgegeben
- rücksetzbare Flip-Flops als Zustandsspeicher
- kombinatorische next-state Logik durch `case in always_comb` Block
- kombinatorische Ausgabe-Logik durch nebenläufige Zuweisungen

moore.sv


```
1 module moore (input logic CLK, RST, A,  
2               output logic Y);  
3  
4   logic [1:0] state, nextstate; // Current and next state encoded as 2-bit vector: S0=00, S1=01, ...  
5  
6   always_ff @(posedge CLK) begin  
7     if (RST) begin  
8       state <= 2'd0; // Reset to S0, represented by 0 with 2 bits according to definition of state  
9     end else begin  
10      state <= nextstate; // Transition to next state according to next-state logic  
11    end  
12  end  
13  
14  // next state logic  
15  always_comb case (state)  
16    2'd0: nextstate = A ? 2'd1 : 2'd0; // S0 -> S1 if A=1, otherwise stay in S0  
17    2'd1: nextstate = A ? 2'd1 : 2'd2; // Stay in S1 if A=1, otherwise S1 -> S2  
18    2'd2: nextstate = A ? 2'd3 : 2'd0; // S2 -> S3 if A=1, otherwise S2 -> S0  
19    2'd3: nextstate = A ? 2'd1 : 2'd2; // S3 -> S1 if A=1, otherwise S3 -> S2  
20    default: nextstate = 2'd0; // Fallback, should never happen  
21  endcase  
22  
23  // output logic  
24  assign Y = (state == 2'd3); // Y=1 only in S3  
25  
26 endmodule
```

 






mealy.sv

```
1 module mealy (input    logic CLK, RST, A,  
2               output   logic Y);  
3  
4   logic [1:0] state, nextstate; // Current and next state encoded as 2-bit vector: S0=00, S1=01, ...  
5  
6   always_ff @(posedge CLK) begin  
7     if (RST) begin  
8       state <= 2'd0; // Reset to S0, represented by 0 with 2 bits according to definition of state  
9     end else begin  
10      state <= nextstate; // Transition to next state according to next-state logic  
11    end  
12  end  
13  
14  // next state logic  
15  always_comb case (state)  
16    2'd0:    nextstate = A ? 2'd1 : 2'd0; // S0 -> S1 if A=1, otherwise stay in S0  
17    2'd1:    nextstate = A ? 2'd1 : 2'd2; // Stay in S1 if A=1, otherwise S1 -> S2  
18    2'd2:    nextstate = A ? 2'd1 : 2'd0; // S2 -> S1 if A=1, otherwise S2 -> S0  
19    default: nextstate = 2'd0;           // Fallback, should never happen  
20  endcase  
21  
22  // output logic  
23  assign Y = (state == 2'd2 && A); // Y=1 only if A=1 when in S2  
24  
25 endmodule
```

 


 

Moore Automat (links):

  

Mealy Automat (rechts):

 

$Y = 1$ für Moore und Mealy Automaten zu unterschiedlicher Zeit \Rightarrow Nächste Vorlesung

Quiz - Home Alone 4


(Hat nichts mit dem Moodle-Quiz zu tun)

■ Ziel / Nutzen

- Fortlaufende Verbesserung der Veranstaltung
- Bewertungsgrundlage für Vergabe vom „Preis für gute Lehre“ des FB 20
⇒ kommt Studierenden und Lehrenden zugute


■ Ablauf

- Anonymisierte Online-Fragebögen bis spätestens **15.01.2025**:
<http://evaluation.tu-darmstadt.de/evasys/online.php>
- Persönliche TANs in Moodle verfügbar
 - Vorlesung und Übung werden getrennt evaluiert
⇒ Online-Fragebögen mit zwei unterschiedlichen TANs öffnen

Bewertung	0,00 / 100,00
Bewertet am	Dienstag, 19. Dezember 2023, 11:42
Bewertet von	 Andreas Brüggemann

Feedback als Kommentar

Vorlesung: TAN1 Übung: TAN2

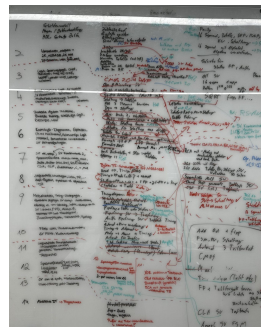




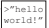
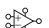




Umbau von DT für
das WiSe23/24

1 FSM: Konzept, Notationen und Anwendungsbeispiele


2 SystemVerilog für Zustandsautomaten

3 Hardware für Zustandsautomaten


Anwendungs- software		Programme
Betriebs- systeme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikro- architektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital- schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog- schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen

- Ziel: Realisieren von FSM in Hardware / Synthese von SystemVerilog Code
- Vorgehen: Problem \rightarrow FSM \rightarrow Zustandsübergangs- und Ausgabetabelle \rightarrow Gleichung \rightarrow Schaltung
 - 1 Problem: Problembeschreibung, z.B. Mustererkennung für 101, z.B. textuell
 - 2 FSM: Wähle zwischen Moore oder Mealy Automat
 - 3 Zustände kodieren, Zustandsübergangs- und Ausgabetabelle, Don't Cares
 - 4 Gleichungen aus beiden Tabellen ableiten + **minimieren**
 - 5 Schaltungen für next state logic und output logic aus minimierten Gleichungen ableiten, mit Registern zu FSM zusammensetzen

Moore

 

Mealy

 

Moore Automat für 101 Mustererkennung

Zustandscodierung, Zustandübergangs- und Ausgabetabelle




ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

S	s_1	s_0
S_0	0	0
S_1	0	1
S_2	1	0
S_3	1	1

S	s_1	s_0	a	S'	s'_1	s'_0
S_0	0	0	0	S_0	0	0
S_0	0	0	1	S_1	0	1
S_1	0	1	0	S_2	1	0
S_1	0	1	1	S_1	0	1
S_2	1	0	0	S_0	0	0
S_2	1	0	1	S_3	1	1
S_3	1	1	0	S_2	1	0
S_3	1	1	1	S_1	0	1

S	s_1	s_0	y
S_0	0	0	0
S_1	0	1	0
S_2	1	0	0
S_3	1	1	1

 



s'_1 :

		$s_1 s_0$		s_1	
		00	01	11	10
a	0	0	2 1	6 1	4
	1	1	3	7	5 1

s_0

$$s'_1 = s_0 \bar{a} + s_1 \bar{s}_0$$

s'_0 :

		$s_1 s_0$		s_1	
		00	01	11	10
a	0	0	2	6	4
	1	1 1	3 1	7 1	5 1

s_0



$$s'_0 = a$$

y :

		$s_1 s_0$	
		0	1
s_0	0	0	2
	1	1	3 1

$$y = s_1 s_0$$
  
$$s'_1 = s_0 \bar{a} + s_1 \bar{s}_0 a \quad s'_0 = a \quad y = s_1 s_0$$



Mealy Automat für 101 Mustererkennung

Zustandscodierung, Zustandübergangs- und Ausgabetabelle




ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

S	s_1	s_0
S_0	0	0
S_1	0	1
S_2	1	0

S	s_1	s_0	a	S'	s'_1	s'_0
S_0	0	0	0	S_0	0	0
S_0	0	0	1	S_1	0	1
S_1	0	1	0	S_2	1	0
S_1	0	1	1	S_1	0	1
S_2	1	0	0	S_0	0	0
S_2	1	0	1	S_1	0	1

S	s_1	s_0	a	y
S_0	0	0	0	0
S_0	0	0	1	0
S_1	0	1	0	0
S_1	0	1	1	0
S_2	1	0	0	0
S_2	1	0	1	1

 

Es gibt kein $S_3 \Rightarrow$ **Don't Cares** für Zustand 11 verwenden!

s_1' : $s_1 s_0$		s_1			
		00	01	11	10
a	0	0	2 1	6 *	4
	1	1	3	7 *	5

s_0

$$s'_1 = s_0 \bar{a}$$

s_0'		s_1			
		$s_1 s_0$	00	01	11
a	0	0	2	6 *	4
	1 <td>1 1</td> <td>3 1</td> <td>7 *</td> <td>5 1</td>	1 1	3 1	7 *	5 1

s_0

$$s'_0 = a$$



		s_1			
		$s_1 s_0$	00	01	11
$y:$	a	0	2	6 *	4
	a	1	3	7 *	5 1
		s_0			

$$y = s_1 a$$

Mealy Automat für 101 Mustererkennung Schaltwerk



  ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING





1 FSM: Konzept, Notationen und Anwendungsbeispiele

2 SystemVerilog für Zustandsautomaten






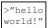
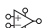


3 Hardware für Zustandsautomaten

nächste Vorlesung beinhaltet

- Vergleich: Moore vs Mealy Automaten
- Zerlegen von Zustandsautomaten
- Weitere sequentielle Grundelemente: Zähler, Schieberegister
- SystemVerilog: parametrisierte Module und Testumgebungen

Hausaufgabe D zu Vorlesungen 07 und 08 muss bis diese Woche Freitag 23:59 abgegeben werden.

Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

Anwendungssoftware		Programme
Betriebssysteme		Gerätetreiber
Architektur		Befehle Register
Mikroarchitektur		Datenpfade Steuerung
Logik		Addierer Speicher
Digital-schaltungen		UND Gatter Inverter
Analog-schaltungen		Verstärker Filter
Bauteile		Transistoren Dioden
Physik		Elektronen



Merry Christmas
and a
Colorful New Year 2025!



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING