

Digitaltechnik

Wintersemester 2024/2025

Vorlesung 7



TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
DARMSTADT



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

1 Arithmetische Grundsaltungen

2 SystemVerilog Datentypen

3 SystemVerilog für kombinatorische Logik (Forts.)



Harris 2016
4.2, 4.5, 4.7,
5.2

| | | |
|-------------------------|--|-------------------------|
| Anwendungs- software | | Programme |
| Betriebs- systeme | | Gerätetreiber |
| Architektur | | Befehle Register |
| Mikro- architektur | | Datenpfade Steuerung |
| Logik | | Addierer Speicher |
| Digital- schaltungen | | UND Gatter Inverter |
| Analog- schaltungen | | Verstärker Filter |
| Bauteile | | Transistoren Dioden |
| Physik | | Elektronen |



- Grundlegende Neustrukturierung der Digitaltechnik im vergangenen Jahr
- Ziel: SystemVerilog Stück für Stück in die Vorlesung einbauen statt eines großen Blocks am Ende
- Zusätzlich Umbau der Studienleistung: Statt Testaten nun Hausaufgaben & Moodle-Quizzes
- Evaluation der Studierenden hierzu letztes Jahr weitgehend positiv
- Deutlich mehr Klausurpunkte in SystemVerilog Aufgaben erreicht












Preistäger:innen auf dem Foto: Daniel Günther, Andreas Brüggemann, Nora Khayata, Sebastian Engel, Thomas Schneider

Abgabefrist für Hausaufgabe C zu
Vorlesungen 05 und 06 nächste Woche
Freitag 23:59!
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

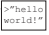
1 Arithmetische Grundsaltungen

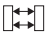
2 SystemVerilog Datentypen

3 SystemVerilog für kombinatorische Logik (Forts.)


| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Anwendungs- software |  | Programme |
| Betriebs- systeme |  | Gerätetreiber |
| Architektur |  | Befehle Register |
| Mikro- architektur |  | Datenpfade Steuerung |
| Logik |  | Addierer Speicher |
| Digital- schaltungen |  | UND Gatter Inverter |
| Analog- schaltungen |  | Verstärker Filter |
| Bauteile |  | Transistoren Dioden |
| Physik |  | Elektronen |

- A um B Stellen nach links/rechts verschieben
- Strategien zum Auffüllen der freien Stellen (Beispiele unten sind für $B = 1$):
 - *logischer* Rechts- oder Linksshift: Auffüllen mit Nullen
 - *umlaufender* Rechts- oder Linksshift: Auffüllen mit den aus der anderen Seite herausfallenden Bits (Rotation)
 - *arithmetischer* Rechtsshift: Auffüllen mit Vorzeichen des als Zweierkomplement interpretierten Dateneingangs (entspricht Division durch 2^B)
 - *arithmetischer* Linksshift: Auffüllen mit Nullen (entspricht Multiplikation mit 2^B)

 

 

Minimierte Schaltung

 



- Arithmetischer Linksshift um n Stellen multipliziert den Zahlenwert mit 2^n
 - $00001_2 \lll 3 = 01000_2 = 1 \cdot 2^3 = 8$
 - $11101_2 \lll 2 = 10100_2 = -3 \cdot 2^2 = -12$
- ⇒ Multiplikation mit Konstanten kann aus Arithmetischen Linksshifts und Additionen zusammengesetzt werden
 - $a \cdot 6 = a \cdot 110_2 = (a \lll 2) + (a \lll 1)$
- Arithmetischer Rechtsshift um n Stellen dividiert den Zahlenwert durch 2^n
 - $010000_2 \ggg 4 = 000001_2 = 16/2^4 = 1$
 - $100000_2 \ggg 2 = 111000_2 = -32/2^2 = -8$

Ripple-Carry-Adder (RCA)


LQ5-3


RQ5-3





ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING


| | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Übertrag | C_4 | C_3 | C_2 | C_1 | C_0 |
| | | 1 | 0 | 1 | 1 | Summand | | A_3 | A_2 | A_1 | A_0 |
| + | | 1 | 0 | 1 | 1 | Summand | | B_3 | B_2 | B_1 | B_0 |
| <hr/> | | | | | | | | | | | |
| = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Summe | S_4 | S_3 | S_2 | S_1 | S_0 |

 

 



| A | B | C | S |
|-----|-----|-----|-----|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |

  

 


| A | B | C_i | C_o | S |
|---|---|-------|-------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

 

 


- Überträge werden über Kette von 1 bit Volladdierern vom LSB zum MSB weitergegeben
- ⇒ **Problem:** Langer kritischer Pfad (steigt linear mit Bitbreite)
- ⇒ Mögliche Lösungen sehen wir in der nächsten Vorlesung!

 - kann mit Addition und Negation realisiert werden: $A - B = A + (-B)$
 - Negation im Zweierkomplement: Komplement und Inkrement
- ⇒ Addierer mit NOT-Gatter an B -Eingängen und $C_0 = 1$




 - kann mit Subtraktion realisiert werden: $A < B \Leftrightarrow A - B < 0$





■ Bitweise XNOR und AND-Baum

 



- Produkt von n und m bit breiten Faktoren ist $n + m$ bit breit
- Teilprodukte aus einzelnen Ziffern des Multiplikators mit dem Multiplikanden
- verschobene Teilprodukte danach addieren

Decimal

$$\begin{array}{r} 230 \\ \times 42 \\ \hline 460 \\ + 920 \\ \hline 9660 \end{array}$$

Multiplikand
Multiplikator

Teilprodukte

Ergebnis

$$230 \times 42 = 9660$$

Binary


$$\begin{array}{r} 0101 \\ \times 0111 \\ \hline 0101 \\ 0101 \\ 0101 \\ + 0000 \\ \hline 0100011 \end{array}$$

$$5 \times 7 = 35$$


Kombinatorische 4×4 Multiplikation



 ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING


 
$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 A_3 & A_2 & A_1 & A_0 \\
 \times & B_3 & B_2 & B_1 & B_0 \\
 \hline
 & A_3B_0 & A_2B_0 & A_1B_0 & A_0B_0 \\
 A_3B_1 & A_2B_1 & A_1B_1 & A_0B_1 \\
 A_3B_2 & A_2B_2 & A_1B_2 & A_0B_2 \\
 + & A_3B_3 & A_2B_3 & A_1B_3 & A_0B_3 \\
 \hline
 P_7 & P_6 & P_5 & P_4 & P_3 & P_2 & P_1 & P_0
 \end{array}
 \end{array}$$








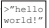
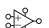


Quiz 3 - The Return of the King

(Hat nichts mit dem Moodle-Quiz zu tun)

1 Arithmetische Grundschaltungen

2 SystemVerilog Datentypen


3 SystemVerilog für kombinatorische Logik (Forts.)

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Anwendungs- software |  | Programme |
| Betriebs- systeme |  | Gerätetreiber |
| Architektur |  | Befehle Register |
| Mikro- architektur |  | Datenpfade Steuerung |
| Logik |  | Addierer Speicher |
| Digital- schaltungen |  | UND Gatter Inverter |
| Analog- schaltungen |  | Verstärker Filter |
| Bauteile |  | Transistoren Dioden |
| Physik |  | Elektronen |

- `bit` = {1'b0, 1'b1} (zweiwertige Logik)
- `logic` = {1'b0, 1'b1, 1'bx, 1'bz} (vierwertige Logik)
- `int` = {-2**31, ..., 2**31-1} = bit signed [31:0]
- `integer` = {-2**31, ..., 2**31-1} = logic signed [31:0]
- `enum` = Aufzählung symbolischer Werte (bspw. für endliche Automaten)
- `time`, `real`, `typedef`, `struct`, ...
- Vektoren und Arrays


vectors.sv

```
1 module vectors(input logic [3:0] A, B, // 4 bit Vektoren [MSB:LSB]
2               output logic [7:0] JOINED, // 8 bit Vektor [MSB:LSB]
3               output logic MSB,
4               output logic [3:0] A_FLIPPED_MSB);
5
6 assign JOINED[7:4] = A;           // Vektorbereich überschreiben
7 assign JOINED[3:0] = B;          // Vektorbereich überschreiben
8
9 assign MSB = A[3];               // Einzelnes Vektorbit lesen
10
11 assign A_FLIPPED_MSB[3] = ~A[3]; // Einzelnes Vektorbit lesen/schreiben
12 assign A_FLIPPED_MSB[2:0] = A[2:0];
13
14 endmodule
```

 

vectors.sv


```
1 module vectors(input logic [3:0] A, B, // 4 bit Vektoren [MSB:LSB]
2               output logic [7:0] JOINED, // 8 bit Vektor [MSB:LSB]
3               output logic MSB,
4               output logic [3:0] A_FLIPPED_MSB);
5
6   assign JOINED[7:4] = A;           // Vektorbereich überschreiben
7   assign JOINED[3:0] = B;          // Vektorbereich überschreiben
8
9   assign MSB = A[3];              // Einzelnes Vektorbit lesen
10
11  assign A_FLIPPED_MSB[3] = ~A[3]; // Einzelnes Vektorbit lesen/schreiben
12  assign A_FLIPPED_MSB[2:0] = A[2:0];
13
14 endmodule
```

 




vecop.sv

```
1 module vecop(input logic [3:0] A, B,  
2               output logic [3:0] U, V, X,  
3               output logic [7:0] Y);  
4  
5 // bitweise Verknüpfung  
6 assign U = A & B; // U[0] = (A[0] & B[0]), U[1] = (A[1] & B[1]), ...  
7 assign V = A ^ B; // V[0] = (A[0] ^ B[0]), V[1] = (A[1] ^ B[1]), ...  
8  
9 // (unsigned) Arithmetik  
10 assign X = A + B;  
11 assign Y = A * B;  
12  
13 endmodule
```

 

 



vectors_vs_arrays.sv




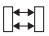





```
1 logic [3:0] A;           // 4 bit Vektor
2 logic A [1:0];          // Array mit 2 bits
3 logic [3:0] A [1:0];     // Array mit 2 4 bit Vektoren
```

- SystemVerilog unterstützt Vektoren und Arrays
 - Arrays unterstützen jedoch weniger Operationen, beispielsweise keine bitweisen oder arithmetischen Operationen
- ⇒ Jetzt: Nur Vektoren
- ⇒ Später: Arrays für Speicher

1 Arithmetische Grundschaltungen

2 SystemVerilog Datentypen

3 SystemVerilog für kombinatorische Logik (Forts.)

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| Anwendungs- software |  | Programme |
| Betriebs- systeme |  | Gerätetreiber |
| Architektur |  | Befehle Register |
| Mikro- architektur |  | Datenpfade Steuerung |
| Logik |  | Addierer Speicher |
| Digital- schaltungen |  | UND Gatter Inverter |
| Analog- schaltungen |  | Verstärker Filter |
| Bauteile |  | Transistoren Dioden |
| Physik |  | Elektronen |



gates.sv

```
1 module gates (input logic [3:0] a, b, // 4 bit Vektoren
2               output logic [3:0] y1, y2, y3, y4, y5);
3
4     /* Fünf unterschiedliche Logikgatter
5        mit zwei Eingängen, jeweils 4 bit Vektoren */
6     assign y1 = a & b; // AND
7     assign y2 = a | b; // OR
8     assign y3 = a ^ b; // XOR
9     assign y4 = a ~& b; // NAND
10    assign y5 = a ~| b; // NOR
11
12 endmodule
```

Logische Verknüpfungsoperatoren

Achtung: Logische Operatoren \neq bitweise Operatoren



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

gates_logic.sv

```
1 module gates_logic (input logic [3:0] a, b, // 4 bit Vektoren
2                     output logic [3:0] y,
3                     output logic      z);
4
5     assign y = a & b; // y[0] = (a[0] & b[0]), y[1] = (a[1] & b[1]),
6                     // y[2] = (a[2] & b[2]), y[3] = (a[3] & b[3])
7     assign z = a && b; // z = (a[0] | a[1] | a[2] | a[3])
8                     //      & (b[0] | b[1] | b[2] | b[3])
9
10 endmodule
```



and8.sv


```
1 module and8 (input logic [7:0] a, output logic y);  
2  
3     // assign y = a[7] & a[6] & a[5] & a[4] &  
4     //           a[3] & a[2] & a[1] & a[0];  
5     assign y = &a;  
6  
7 endmodule
```

■ analog:

- | OR
- ^ XOR
- ~| NOR
- ~& NAND
- ~^ XNOR


mux2x4.sv
 
```
1 module mux2x4
2   (input  logic [3:0] d0,d1,
3    input  logic      s,
4    output logic [3:0] y);
5
6   assign y = s ? d1 : d0;
7
8 endmodule
```




fulladder.sv

```
1 module fulladder(input logic a, b, cin,  
2                  output logic s, cout);  
3  
4   logic p, g;    // interne Verbindungsknoten  
5   assign p = a ^ b;  
6   assign g = a & b;  
7   assign s = p ^ cin;  
8   assign cout = g | (p & cin);  
9  
10  endmodule
```

 

concat.sv
 
```
1 module concat(input logic [2:0] a, b,  
2               output logic [11:0] x, output logic y, output logic [2:0] z);  
3  
4   assign x = {a[2:1], {3{b[0]}}, a[0], 6'b100010};  
5   // x = a[2] a[1] b[0] b[0] b[0] a[0] 1 0 0 0 1 0  
6  
7   assign {y, z} = 4'b1010;  
8   // y = 1, z = 010  
9 endmodule
```





- `[]` Zugriff auf Vektorelement (höchste Präzedenz)
- `~, !, &, |, ^` unäre Operatoren: NOT, Negation, Reduktion
- `*, /, %` Multiplikation, Division, Modulo
- `+, -` Addition, Subtraktion
- `<<, >>, <<<, >>>` logischer und arithmetischer Shift
- `<, <=, >, >=` Vergleich
- `==, !=` gleich, ungleich
- `&, ~&` bitweises AND, NAND
- `^, ~^` bitweises XOR, XNOR
- `|, ~|` bitweises OR, NOR
- `&&` logisches AND (Vektoren sind genau dann wahr,
- `||` logisches OR wenn wenigstens ein Bit 1 ist)
- `?:` ternärer Operator
- `{}` Konkatenation (niedrigste Präzedenz)



example.sv

```
1 module example(input logic a, b, c, output logic y);  
2  
3     assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
4  
5 endmodule
```

- auch *continuous assignment* genannt
- Linke Seite (LHS, “left hand side”): Variable oder Port
- Rechte Seite (RHS, “right hand side”): logischer Ausdruck
- Zuweisung, wenn der Wert von RHS sich ändert



ex_always_comb.sv

```
1 module ex_always_comb(input logic a, b, c, output logic y);  
2  
3     always_comb y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
4  
5 endmodule
```

■ always_comb <instruction>

- Zuweisung ebenfalls, wenn sich der Wert von RHS ändert
- LHS Variablen dürfen nicht von anderen Blöcken geschrieben werden

Zwei Möglichkeiten für kombinatorische Logik

Die Synthese beider Module ergibt den gleichen Schaltplan




ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

example.sv

```
1 module example(input logic a, b, c, output logic y);  
2  
3   assign y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
4  
5 endmodule
```

ex_always_comb.sv

```
1 module ex_always_comb(input logic a, b, c, output logic y);  
2  
3   always_comb y = ~a & ~b & ~c | a & ~b & ~c | a & ~b & c;  
4  
5 endmodule
```

 

if-else-Konstrukt

Anwendung des always_comb Block



swap.sv

```
1 module swap(input  logic a1, b1, s,  
2             output logic a2, b2);  
3  
4     always_comb begin  
5         if (s) begin  
6             a2 = b1;  
7             b2 = a1;  
8         end else begin  
9             a2 = a1;  
10            b2 = b1;  
11        end  
12    end  
13  
14 endmodule
```



- if-else darf nur in always_comb und always/always_ff/... Blöcken (später in der Vorlesung) verwendet werden

Synthese von if-else

Mehr Abstraktion, gleiches Ergebnis




swap.sv

```
1 module swap(input logic a1, b1, s,  
2             output logic a2, b2);  
3  
4     always_comb begin  
5         if (s) begin  
6             a2 = b1;  
7             b2 = a1;  
8         end else begin  
9             a2 = a1;  
10            b2 = b1;  
11        end  
12    end  
13  
14 endmodule
```

swap_assign.sv
 
```
1 module swap_assign(input logic a1, b1, s,  
2                    output logic a2, b2);  
3  
4     assign b2 = s ? a1 : b1;  
5     assign a2 = s ? b1 : a1;  
6  
7 endmodule
```




Fallunterscheidungen (case)

 Beispiel: Dezimale 7-Segment Anzeige

sevenseg.sv

```
1 module sevenseg (input logic [3:0] A,  
2                  output logic [6:0] S);  
3     always_comb case (A)  
4         0: S = 7'b011_1111;  
5         1: S = 7'b000_0110;  
6         2: S = 7'b101_1011;  
7         3: S = 7'b100_1111;  
8         4: S = 7'b110_0110;  
9         5: S = 7'b110_1101;  
10        6: S = 7'b111_1101;  
11        7: S = 7'b000_0111;  
12        8: S = 7'b111_1111;  
13        9: S = 7'b110_1111;  
14        default: S = 7'b000_0000;  
15    endcase  
16 endmodule
```



- case darf nur in always_comb und always Blöcken (später in der Vorlesung) verwendet werden
- für kombinatorische Logik müssen alle Eingabe-Optionen abgedeckt werden
- explizit oder per default („alle anderen“)

Fallunterscheidungen (casez)


Beispiel: Prioritätsencoder



ENCRYPTO
CRYPTOGRAPHY AND
PRIVACY ENGINEERING

priority_encoder.sv

 
```
1 module priority_encoder(input logic [3:0] A,  
2                          output logic [3:0] Y);  
3     always_comb casez(A) // casez erlaubt don't cares  
4         4'b1??? : Y = 4'b1000; // ? = don't care  
5         4'b01?? : Y = 4'b0100;  
6         4'b001? : Y = 4'b0010;  
7         4'b0001 : Y = 4'b0001;  
8         default: Y = 4'b0000;  
9     endcase  
10 endmodule
```



- werden bei Simulation immer ausgeführt, wenn sich ein Signal auf der rechten Seite ändert
- erlauben nur kombinatorische Logik
- Reihenfolge im Quellcode *oft* nicht relevant
 - nebenläufige Signalzuweisungen („concurrent signal assignments“)
 - **Aber:** Blockierende Signalzuweisungen ($a = b$) **innerhalb** von Blöcken (begin/end) werden nacheinander ausgeführt.

always_swap.sv
 
```
1 module always_swap(input logic a1, b1,
2                     output logic a2, b2);
3     always_comb begin
4         a2 = a1;
5         b2 = b1;
6         // swap a2 and b2 step by step
7         logic tmp;
8         tmp = a2;
9         a2 = b2;
10        b2 = tmp;
11    end
12 endmodule
```






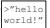
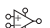




- 1 Arithmetische Grundschaltungen
- 2 SystemVerilog Datentypen
- 3 SystemVerilog für kombinatorische Logik (Forts.)

nächste Vorlesung beinhaltet

- Sequentielle Schaltungen
- Speicherelemente: Latches und Flip-Flops
- Synchrone sequentielle Logik

Hausaufgabe C zu Vorlesungen 05 und 06 muss bis nächste Woche Freitag 23:59 abgegeben werden.
Wöchentliches Moodle-Quiz nicht vergessen!

| | | |
|---------------------|---|-------------------------|
| Anwendungssoftware |  | Programme |
| Betriebssysteme |  | Gerätetreiber |
| Architektur |  | Befehle Register |
| Mikroarchitektur |  | Datenpfade Steuerung |
| Logik |  | Addierer Speicher |
| Digital-schaltungen |  | UND Gatter Inverter |
| Analog-schaltungen |  | Verstärker Filter |
| Bauteile |  | Transistoren Dioden |
| Physik |  | Elektronen |